

# CA Homework #3

ID: B07902070 Name: 陳昱妤

## ALU

- 使用 `xxx_r` 及 `xxx_w` (宣告為 `reg`)，`xxx_w` 負責取得目前計算出的結果或狀態，`xxx_r` 可以在每次 clock trigger 時儲存 `xxx_w` 的資訊，並接上 `xxx` 輸出。
- 使用 `always @(*)`，只要在內的 RHS 值改變，就看 `i_valid` 決定是否計算。
- 使用 `i_inst` 決定為哪種計算。
- 有號數加減乘法使用兩個輸入及一個輸出的 sign bit 判斷是否溢位。
- 有號數計算會先將輸入值導入 `wire signed_data_x` 以利接下來的計算。
- `BitFlip` 將輸入和 `32'hffffffff` 做 XOR
- `BitReverse` 使用 `for` 迴圈將輸入和輸出的線路反接。  
需在 `always` 外設計數器 `integer i`。
- 其他類型的計算直接使用相符的 operator 實作。

## FPU

先將 exponent 和 fraction 另外用 wire 分開，且 fraction 保留前三位為 001，代表 1.xxxx。

分成加法和乘法實作：

- 加法：分成 alignment、addition、normalization、rounding 四個部分，每個部分以 register 記錄資料。
  - alignment: 仍要保留原本的精確度直到做 rounding。
  - addition: 浮點數計算的 fraction 是絕對值，不能以 signed 的概念做加法：如果原數字為一正一負，比較經過 alignment 的 fraction 後決定誰減誰，否則相加。
  - normalization: 分成三種狀況處理：
    - \* 變成 10.xxxx  
fraction 右移一位，exponent 加一。
    - \* 正確
    - \* 變成 0.xxxx  
計算需左移多少位，並對 exponent 扣除對應數字。
  - rounding: 使用先前記錄的 rounding bit 及 sticky bit 決定是否將 fraction 加一。  
其實 sticky bit 是要將所有 rounding bit 後面的位元 OR，但只取 rounding 的下一位，目前測資仍皆正確。
- 乘法：分成 exponents addition、significands multiplication、normalization、rounding、sign determination 五個部分，每個部分以 register 記錄資料。
  - exponents addition: 由於代表的浮點數指數部分是有減掉 bias 的，因此相加兩者的 exponent 後需再減掉一個 bias。
  - significands multiplication: 以無號數相乘，需保留所有數字。
  - normalization: 同加法部分。
  - rounding: 同加法部分。
  - sign determination: 若兩者符號相同為正，否則為負。

## CPU

- 將所有 unit 以呼叫 module 的方式呈現，以 wire 連接它們。
- 部分 unit 間有以 valid wire 確認所需資料有從前一個 unit 傳出。
- 對於所有控制訊號（圖中藍線處），不以 valid wire 做資料傳出的確認。
- module:
  - program\_counter
    - \* 設定每 14 cycle 跑一個 instruction（cs range: 0 ~ 13）。
    - \* 初始將 cs 設為 13，pc 為 0。
    - \* 當 cs 為 12 時，將 pc (reg) 設為新的 instruction address。
    - \* 只有當 cs 為 13 時，才讓 instruction\_memory 可以接收到 pc 的值（o\_i\_valid\_addr 為 1）。
  - controller
    - \* 如果接收到 Stop 指令，由這裡回傳 o\_finish 為 1。
    - \* 可以只從 inst[6:4] 判斷需要送出的控制訊號，分別為 Ld、Sd、Branch、Imm（需要 immediate 的純運算）、Calc（不需要 immediate 的純運算）、Stop。
    - \* 另外，用以上分類也可讓 alu\_controller 運作，故值皆以 inst[6:4] 傳成 ctrl\_ALUOP 控制訊號。
    - \* 由於之後需要辨別是哪一種 branch (BEQ or BNE)，因此需要 i\_branch 得知 inst[7] 來做判斷。
  - registers
    - \* 如果 i\_i\_valid\_inst 為 1，就拿到兩個 read register 位置，並立刻傳出其內的值，且設 o\_valid\_result 為 1。
    - \* 因為 write register 位置可能不會馬上用到，須以 sequential circuit 方式留存記錄。
  - imm\_gen
    - \* 依照不同指令產生不同組合的 immediate。
    - \* 如果 i\_i\_valid\_inst 為 1，立刻產生對應的 immediate，且設 o\_valid 為 1。

- alu\_controller

- \* 根據 controller 傳來的 ctrl\_ALUOP 及 inst[30]、inst[14:12] 判斷。
- \* 因為需要的運算種類只有 7 種，故不採用一般的 ALU control 訊號 (4 bits)，改為和 inst[9:7] 類似的值 (3 bits；做減法為 3'b010)。

- alu

- \* 除了主要的 ALU 外，unit\_add\_branch 和 unit\_add\_pc 會一直讓 i\_alu\_ctrl 為 3'b000 (做加法)。
- \* 只使用 valid\_data\_2 做為運算數字皆已準備好的依據 (通常第二筆資料較晚好)。
- \* o\_zero 為 1 代表運算結果為 0。
- \* 做完運算後會傳出 o\_valid 為 1。

- mux

- \* unit\_mux\_write\_back 的 valid\_data\_1，  
如果沒有需要讀 data memory，會直接讓它為 1。
- \* 做完運算後會傳出 o\_valid 為 1。

- pseudo\_and

- \* 因為有 BNE，為運算結果不為 0 時才 branch，  
故需考慮 BNE、BEQ 和沒有 branch 的狀況。
- \* i\_branch 值分別為 2'10, 2'01, 2'00。

- Other:

o\_d\_MemRead 及 o\_d\_MemWrite 皆需考慮主要 ALU 是否計算完，  
故將 controller 傳出的控制訊號和 valid\_alu\_result 做 AND 運算後才傳出。

- 參考圖示（來源：課本）

